 




# Homework 1 : Priority Encoder

1

- Design a priority encoder using **gate-level** Verilog



*Truth Table of a Priority Encoder*

Inputs				Outputs		
LSB			MSB			
$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$x$	$y$	$V$
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1